

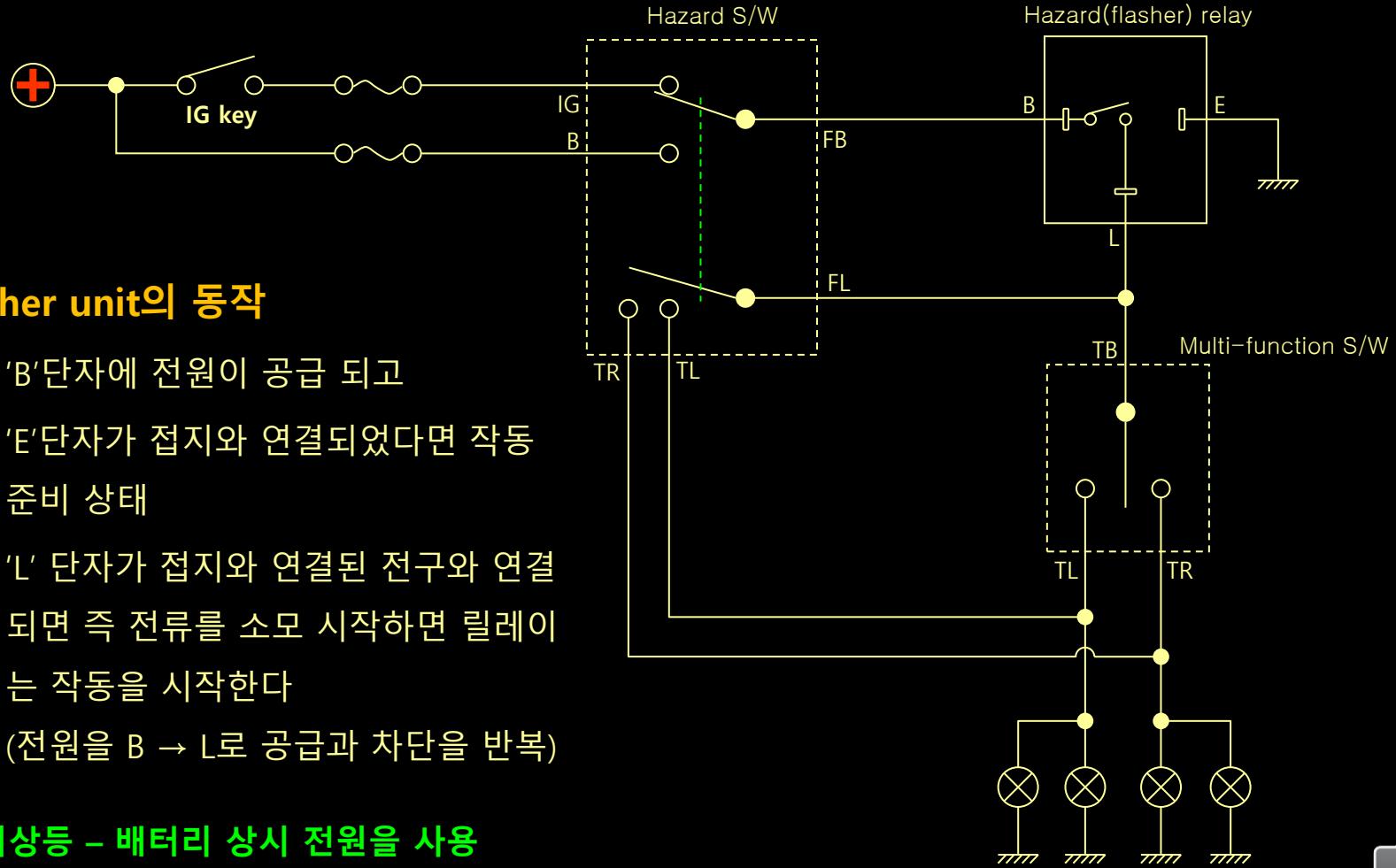


# 방향지시등 회로

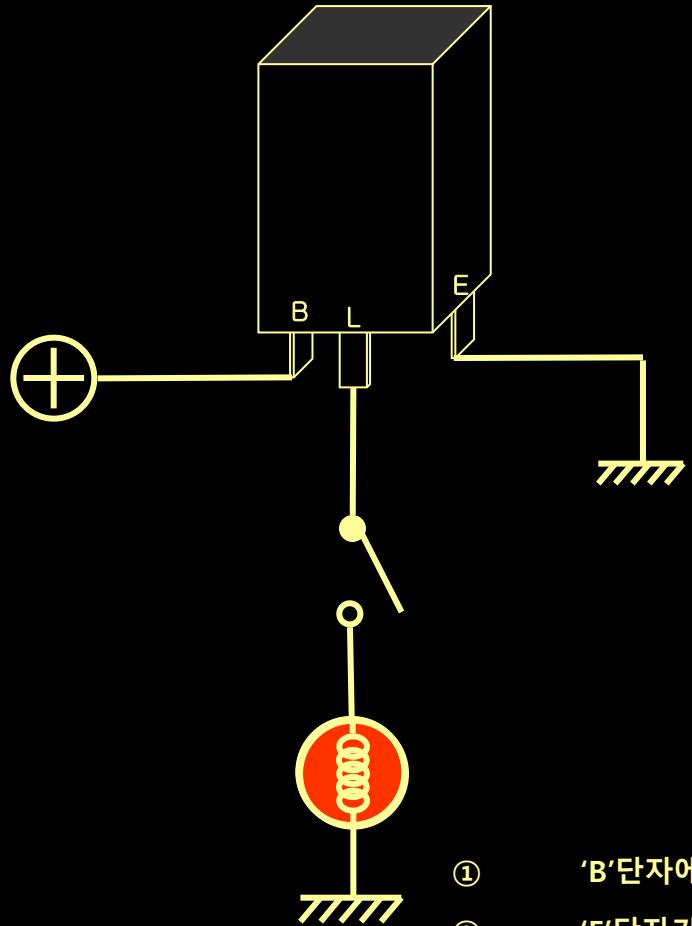


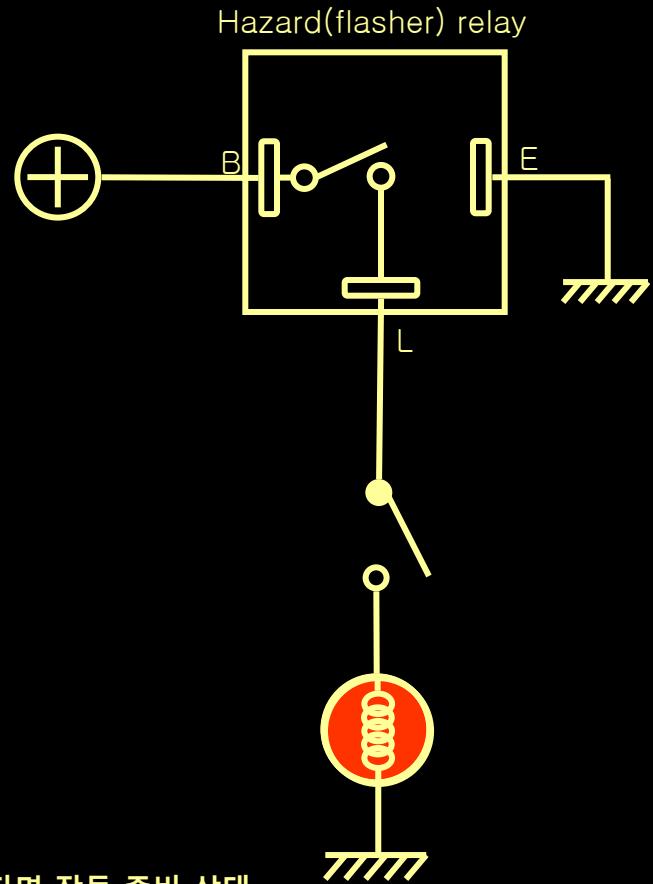


- ① 'B' 단자에 전원이 공급 되고
- ② 'E' 단자가 접지와 연결되었다면 작동 준비 상태
- ③ 'L' 단자가 접지와 연결된 전구와 연결되면 즉 전류를 소모 시작하면 릴레이의 작동을 시작한다  
(전원을 B → L로 공급과 차단을 반복)




# 비상등

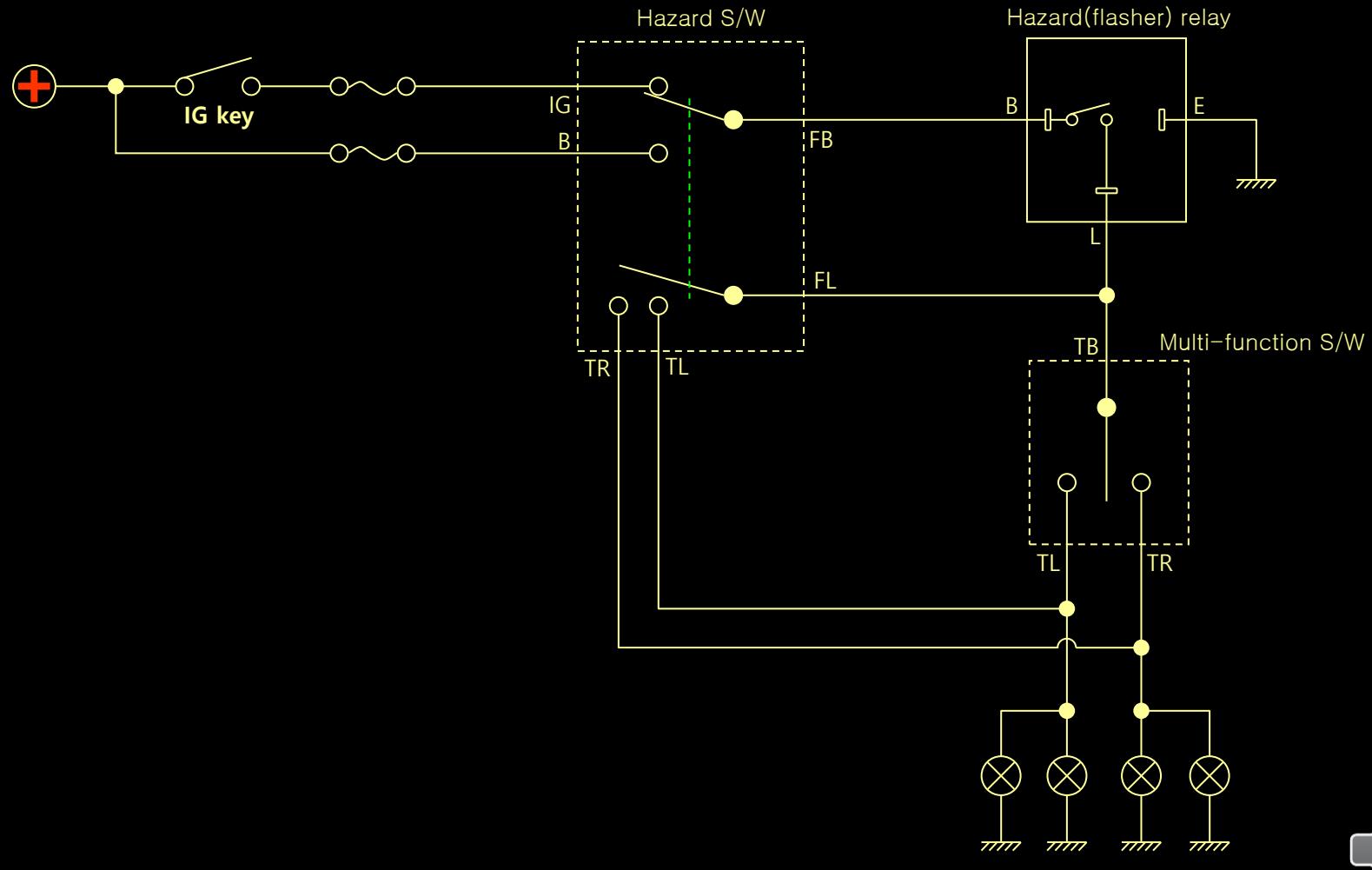



# 좌우측 방향등

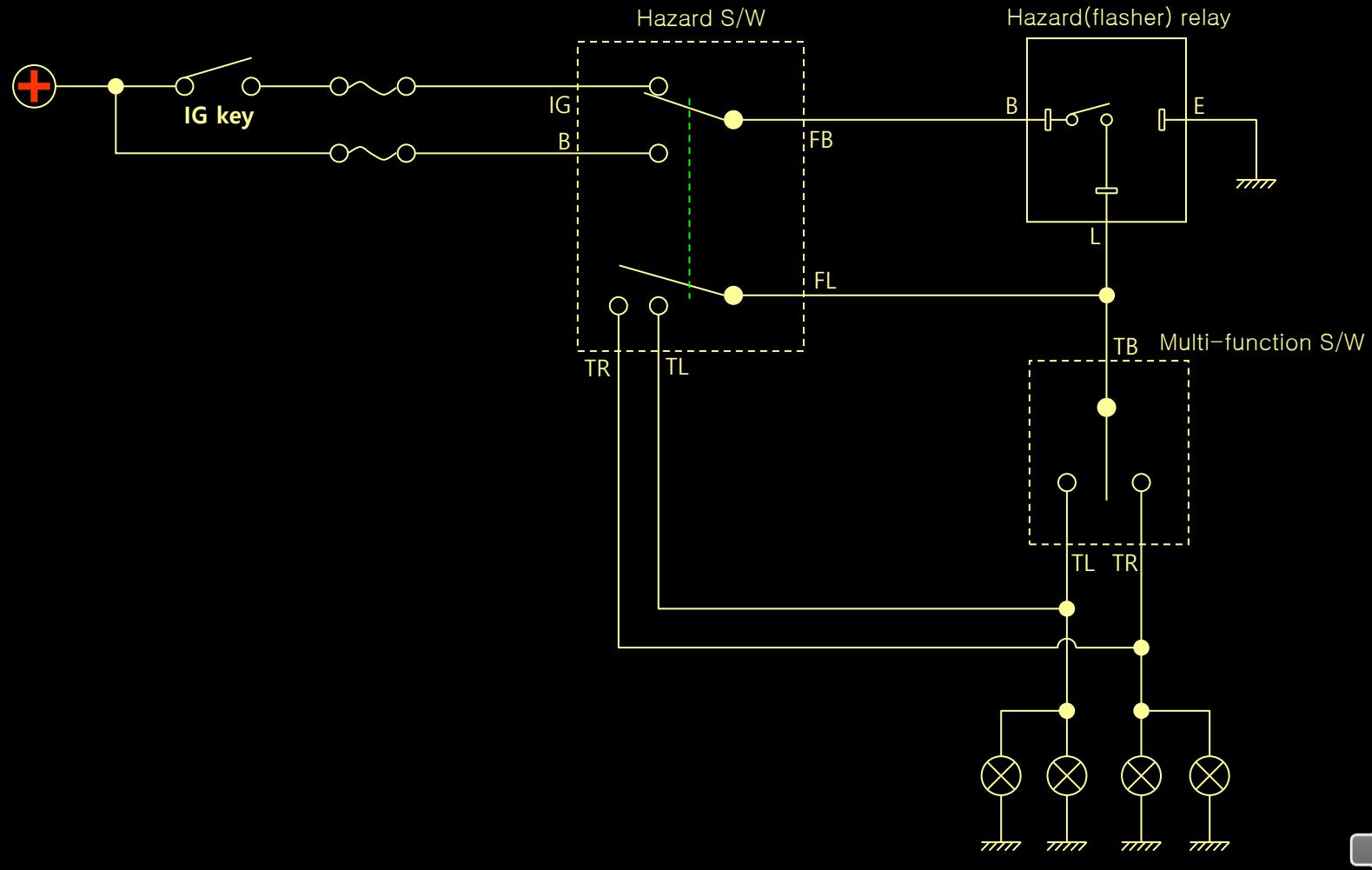



# 방향등 회로 그리기

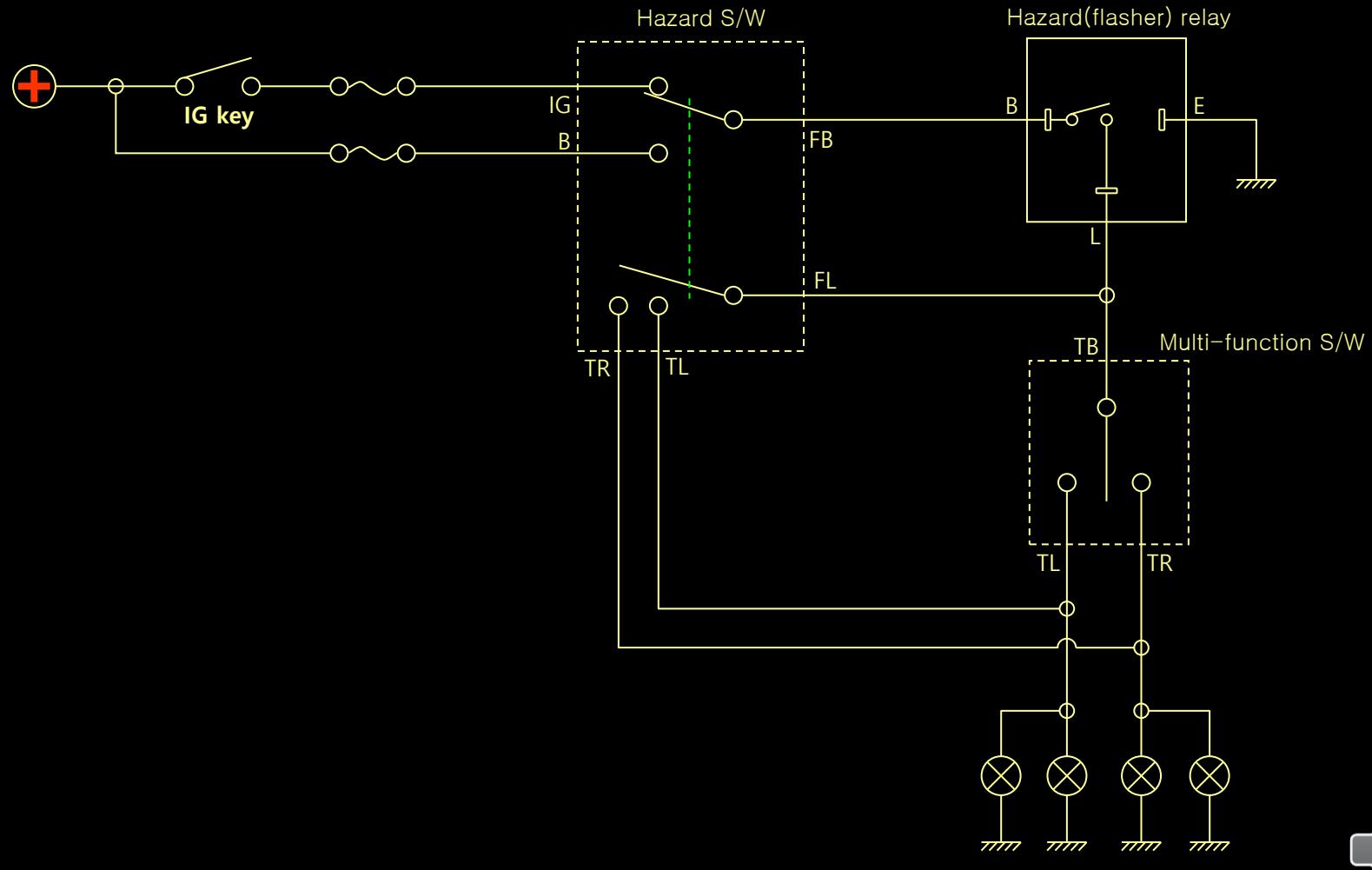

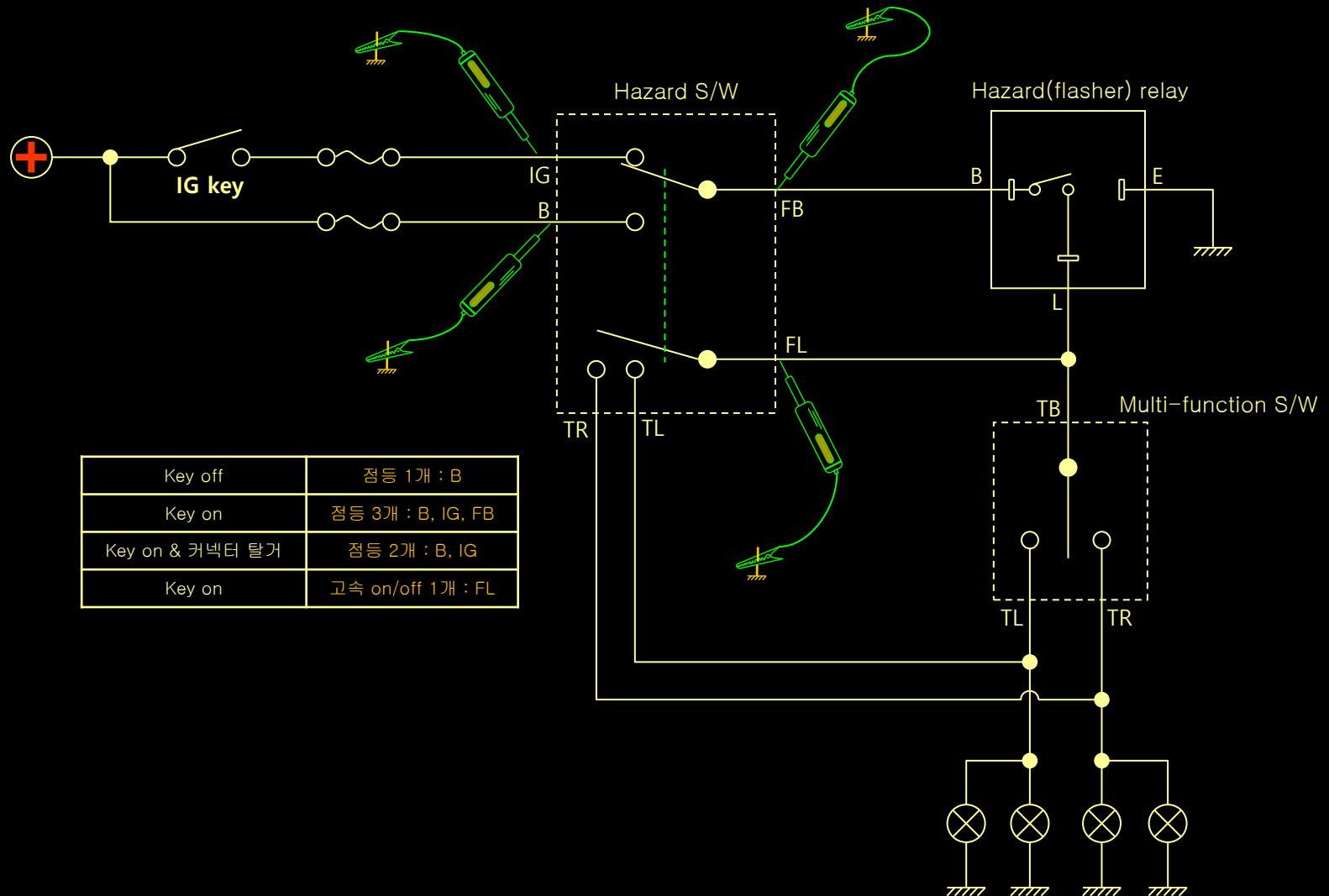

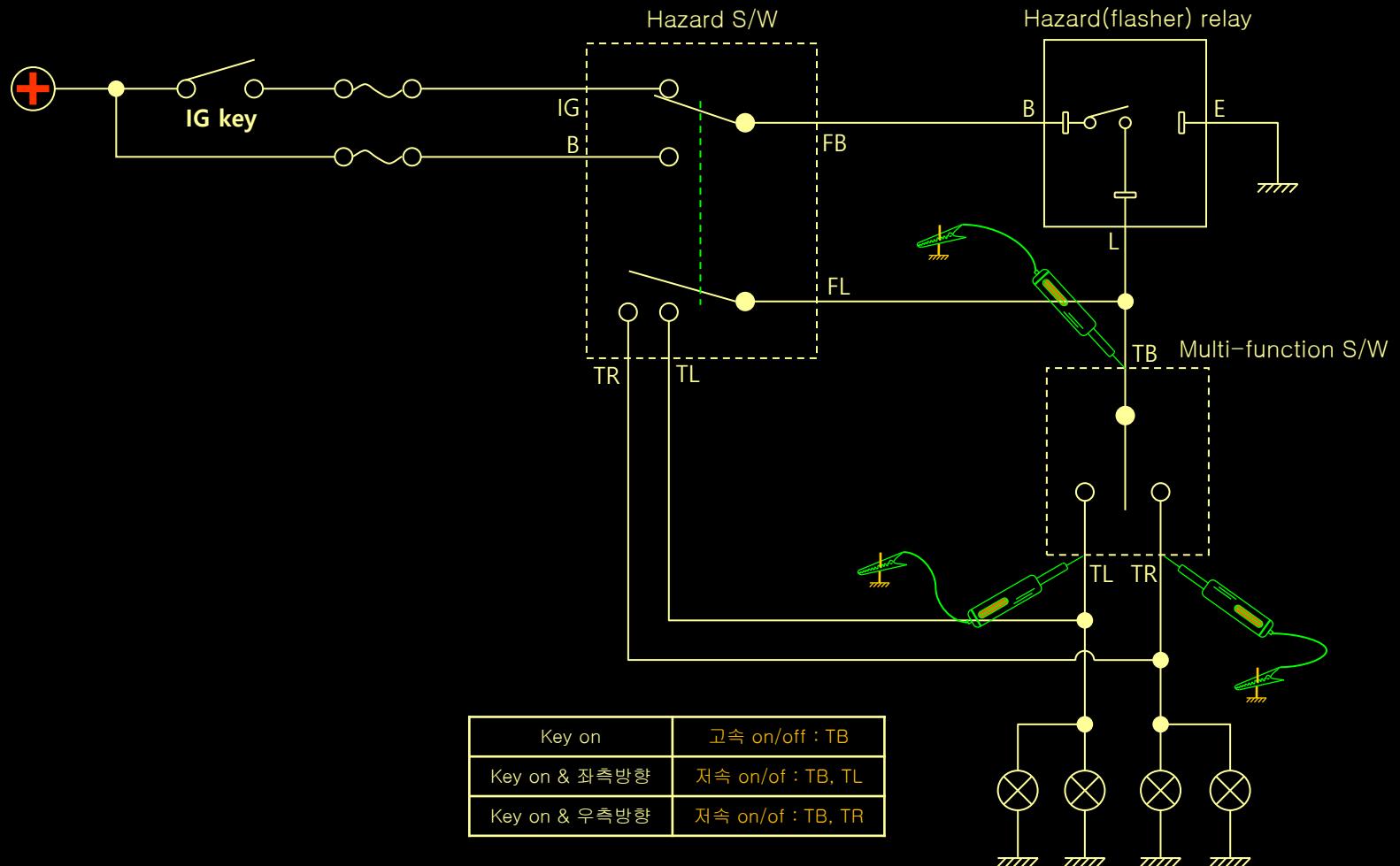

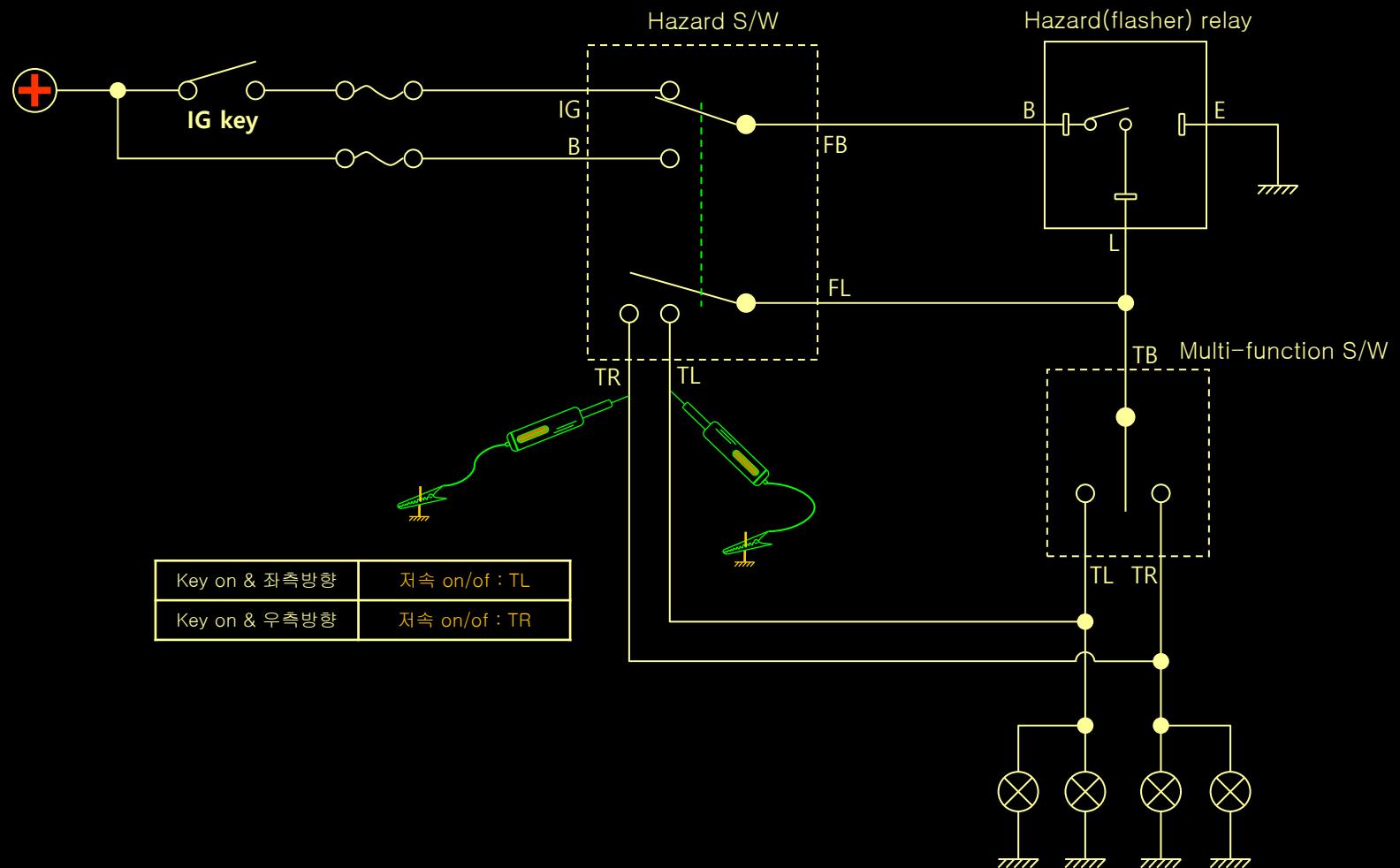

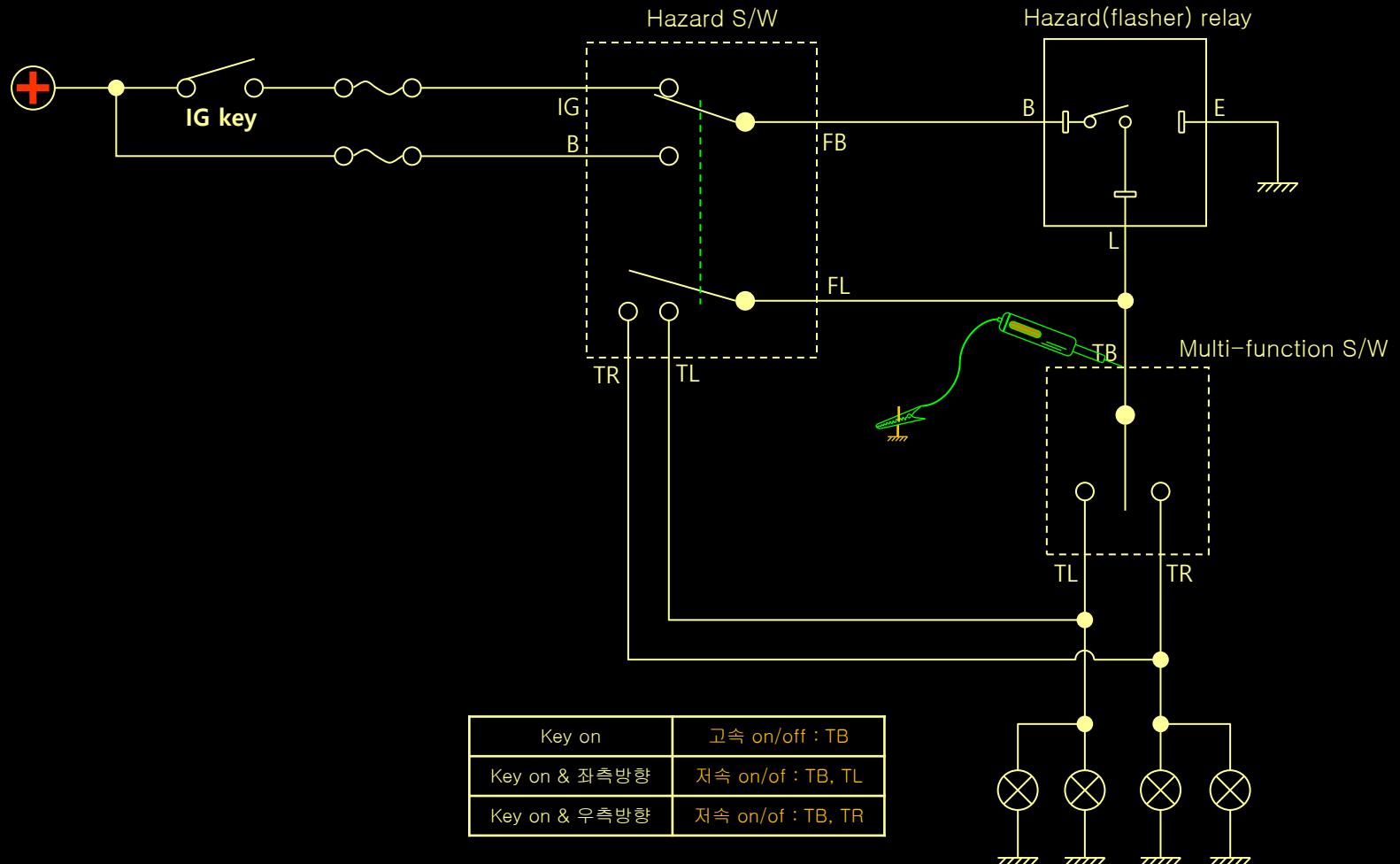

section	terminal	abbreviation	requirement	find
at flasher unit	B	Battery	key on	lighting
	L	Lamp	key on	hi-speed blink
	E	Earth	key on	off
at Hazard S/W	B	Battery	key off	lighting
	IG	Ignition switch	key on	lighting
	FB	Flasher unit Battery	key on	lighting
	FL	Flasher Lamp	key on	hi-speed blink
	TL	Turn Left	key on & Turn left operation	blink
	TR	Turn Right	key on & Turn right operation	blink
Multi-function S/W	TB	Turn Bulb	key on &	hi-speed blink
	TL	Turn Left	key on & Turn left operation	blink
	TR	Turn Right	key on & Turn right operation	blink

